



Diseño para Síntesis

Sergio López Buedo, Elías Todorovich

Septiembre 2012

etodorov@exa.unicen.edu.ar



Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires



Indice

- Introducción a la codificación para síntesis.
- Herramientas y opciones.
- Ejemplos de Inferencia en XST.



Diferencias entre simulación y síntesis

- En el simulador los procesos tienen una funcionalidad determinada por la semántica de VHDL.
 - Se activan cuando lo indica la lista de sensibilidad.
 - Se paran en las sentencias wait, o cuando llegan al end process.
- En la síntesis se infiere un circuito a partir del código del proceso.
 - No es posible inferir un circuito de cualquier código VHDL
 - Límites del sintetizador
 - Límites de la tecnología (P.ej. wait for 10 ns)




Ejemplos de estructuras no sintetizables

- Especificaciones de tiempo
 - Limitación tecnológica
 - a <= '1' after 10 ns; wait for 5 ns;**
- Diseños con varios relojes entremezclados
 - Hay que usar siempre los axiomas del diseño síncrono
 - process(clk1, clk2)**
- Flip-flops que capturen en subida y en bajada
 - No existen como tales en la FPGA, se juntan subida y bajada
 - if clk'event then**



Estilo de código ideal

 - Al codificar, hay que tener en cuenta el HW que se está modelando




- **Regla de oro: si no sé que HW quiero generar, lo más probable es que la herramienta de síntesis tampoco.**
- Debe hacerse un análisis previo del flujo de datos, para crear un código RTL.




IF-THEN frente a CASE

- IF-THEN

 

- CASE produce una lógica balanceada

 

- En ningún caso hay que olvidarse del valor por defecto

Adaptándose a la arquitectura de la FPGA

- Usar elementos primitivos de la FPGA
 - Flip-flops D ...en vez de JK o RS
 - No usar latches si no están disponibles en el dispositivo
 - No usar gated clocks, utilizar el clock enable
- Tener siempre en cuenta la arquitectura de la FPGA
 - Evitar funciones lógicas de muchas entradas
 - Dejar hacer a la herramienta para los circuitos 'estándar'
- Emplear los recursos embebidos
 - Memorias (BlockRAM)
 - Multiplicadores /Bloques DSP
 - ¡Asegurarse de que la herramienta de síntesis los usa!
 - Existen unos umbrales a partir de los cuales se usan, no siempre bien documentados.

Adaptándose a lo que busca el sintetizador


- Muy importante: tener en cuenta como influye el sintetizador.
- Hay que tener siempre a mano el manual de referencia.



- Código en principio dependiente de la herramienta
 - La realidad es que todos los sintetizadores funcionan muy parecido
 - Problema: opciones y restricciones (si que son propietarias)



Pasos de la síntesis

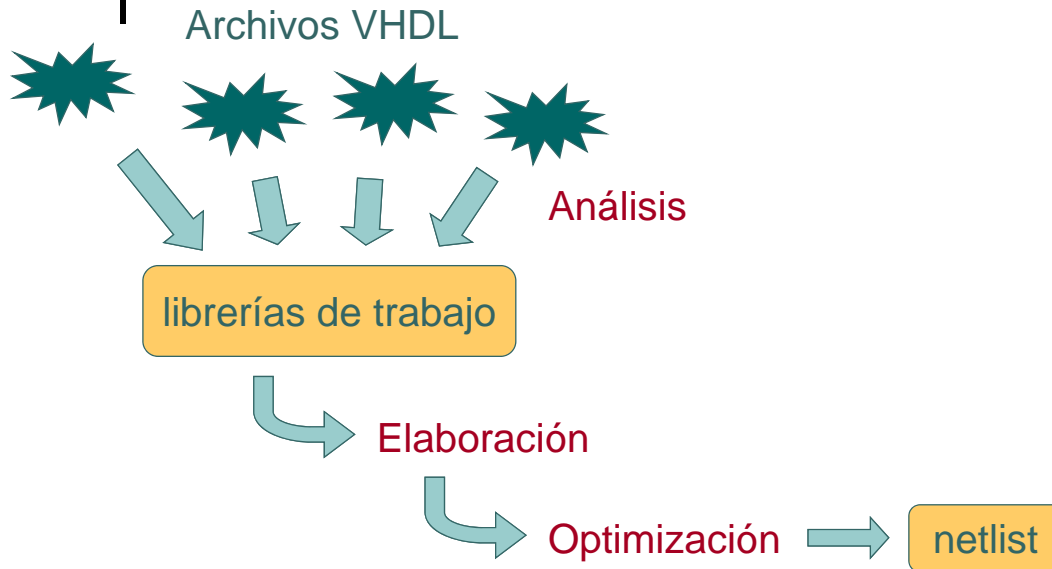

Indice

- Introducción a la codificación para síntesis.
- Herramientas y opciones.
- Ejemplos de Inferencia en XST.



Herramientas comerciales de síntesis

- Synopsys (adquiere a Synplicity)
 - Synplify
 - Synplify Pro
- Mentor Graphics
 - Precision
 - LeonardoSpectrum
- Xilinx Synthesis Technology (XST)



Estrategias de síntesis

- Desde el Project Navigator
 - Diseños sencillos, sin problemas
 - Síntesis transparente
 - Para usar XST
- Adicionalmente (Project Navigator)
 - Diseños más complejos
 - Acceso detallado a los reports/esquemáticos
 - Editores de archivos de restricciones (*constraint files*)
- Scripts TCL
 - El orden de compilación no puede ser establecido manualmente.
 - Un script permanece como documentación, la información de las ventanas de configuración se pierde.



Opciones de síntesis más comunes

- Optimización
 - Área
 - Velocidad
- Esfuerzo
 - Alto
 - Bajo
- Compartir recursos
- Preservar la jerarquía
- Síntesis de las máquinas de estados
- Frecuencia de reloj objetivo.
- Tipo de dispositivo.
- No añadir pads de entrada/salida, no usar registros de los IOBs.
- Máximo fanout admisible.




Opciones específicas de XST

- Extracción de componentes
 - Si XST infiere alguno de los componentes para los que dispone de macros optimizadas, puede usar o no estas macros dependiendo de esta opción
 - Estos componentes son:
 - Memorias RAM, ROM
 - Circuitos aritméticos
 - Multiplexores, decodificadores, codificadores con prioridad, desplazadores
 - Registros de desplazamiento
 - Clock enable complejos
- Duplicar registros / eliminar registros equivalentes.
- Balanceo de registros en un pipeline
 - Es posible mover también la primera y/o la última etapa

Como especificar las opciones en XST

Dentro del ISE

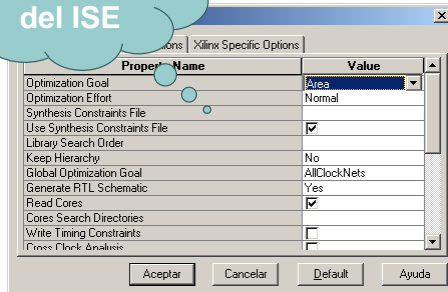

Embebidas en el código

```
architecture Behavioral priority2 is
attribute priority_extract : string;
attribute priority_extract of code : signal is "force";
begin
code <= "000" when sel(0) = '1' else
"001" when sel(1) = '1' else
"010" when sel(2) = '1' else
"011" when sel(3) = '1' else
"100" when sel(4) = '1' else
"101" when sel(5) = '1' else
"110" when sel(6) = '1' else
```

```
BEGIN MODEL crc32
INST stopwatch opt_mode = area;
INST U2 ram_style = bloc;
NET myclock clock_buffer = true;
NET data_in iob = true;
END;
```

En un archivo separado

Atributos y pragmas en el código VHDL

- Las opciones de síntesis se pueden especificar como atributos dentro del código VHDL

```
ATTRIBUTE opt_mode: string;
ATTRIBUTE opt_mode OF stopwatch : ENTITY IS "area";
```

- De esta manera se pueden definir distintos atributos para cada módulo, o componente del diseño

```
ATTRIBUTE mux_style: string;
ATTRIBUTE mux_style OF mux_out : SIGNAL IS "muxf";
```

- Los atributos se escriben en la parte declarativa de la arquitectura (antes del *begin*) o en la entidad

- Muy útil: desactivar la síntesis en un trozo de código

```
-- pragma translate_off
-- pragma translate_on
```




Archivos de restricciones XCF

- Las opciones de síntesis también se pueden especificar en un archivo de restricciones:
 - Archivo XCF, heredero del UCF
 - Antiguo CST, formato similar a VHDL
- Las opciones se identifican por la palabra clave MODEL,
 - Para diferenciarlas de las opciones de implementación
- Se pueden definir independientemente para cada módulo

```
BEGIN MODEL crc32  
INST stopwatch opt_mode = area;  
INST U2 ram_style = bloc;  
NET myclock clock_buffer = true;  
NET data_in iob = true;  
END;
```

- Los atributos definidos para una entidad se aplican a todas las instancias de esa entidad



Indice

- Introducción a la codificación para síntesis.
- Herramientas y opciones.
- Ejemplos de Inferencia en XST.



Inferencia de circuitos aritméticos

- XST es capaz de inferir todos estos circuitos aritméticos
 - Sumadores y restadores, con y sin acarreo
 - Comparadores de igualdad y magnitud, con y sin signo
 - Multiplicadores y divisores (sólo por potencias de dos)
- Modelar sumadores con acarreo de entrada es trivial

```
res <= a + b + cin;
```

donde a y b son vectores, y cin un escalar

- Para el acarreo de salida se puede hacer un sumador de un bit más, ese bit extra en el resultado será el acarreo

```
res <= ('0' & a) + ('0' & b);  
cout <= res(res'left);
```



Aritmética: Sumadores/Restadores

- XST infiere también sumadores/restadores

```
res <= (a + b) when op='0' else (a - b);
```

- Utiliza una macro optimizada que gasta una slice para cada dos bits de la operación

```
Number of Slices:          4 out of 768  0%  
Number of 4 input LUTs:   8 out of 1536  0%
```

- Pero si se desactiva la opción '*Resource Sharing*', cada operación se realiza por separado, incrementándose notablemente el área utilizada:

```
Number of Slices:          13 out of 768  1%  
Number of 4 input LUTs:   24 out of 1536  1%
```



Aritmética: Sumadores/Restadores

- Ejemplo 1 (addsub.vhd)
 - Implementar utilizando la opción “resource sharing” y sin ella.
 - Ver resultados en el synthesis report y RTL schematic.

21



Aritmética: Operadores con y sin signo

- Para escoger que tipo de aritmética se empleará, existen varias posibilidades:
 - Utilizar la librería adecuada

```
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
...
p <= a * b;
```
 - Utilizar señales del tipo signed o unsigned

```
signal a,b : signed(7 downto 0);
...
p <= a * b;
```
 - Utilizar std_logic_vector, y hacer un *casting* a signed o unsigned. Esto es posible porque son "*closely related types*"

```
use IEEE.std_logic_arith.all;
...
p <= unsigned(a) * unsigned(b);
```



Multiplicadores

- Al inferir multiplicadores, hay que tener en cuenta las características de los multiplicadores embebidos.

- 17x17 bits sin signo
- 18x18 bits con signo

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

entity multiplier is

```
port ( a : in std_logic_vector(17 downto 0);  
      b : in std_logic_vector(17 downto 0);  
      p : out std_logic_vector(35 downto 0));  
end multiplier;
```

architecture behavioral of multiplier is

```
begin  
    p <= a * b;  
end behavioral;
```



Multiplicadores: Resultados

- El multiplicador anterior es sin signo y de 18 bits:

Selected Device : 3s50pq208-5

Number of Slices:	19 out of 768	2%
Number of 4 input LUTs:	36 out of 1536	2%
Number of bonded IOBs:	72 out of 124	58%
Number of MULT18X18s:	3 out of 4	75%

- Mejor si se convierte a multiplicador con signo:

p <= signed(a) * signed(b);

Selected Device : 3s50pq208-5

Number of bonded IOBs:	72 out of 124	58%
Number of MULT18X18s:	1 out of 4	25%



Multiplicadores: Resultados

- Ejemplo 2 (mult.vhd)
 - Implementar el multiplicador con y sin signo
 - Utilice LUTs en vez de bloques multiplicadores

25



Aritmética: Acumuladores

- Un acumulador es un circuito ligeramente distinto a un contador
 - El contador es del tipo $C \leq C \pm 1$
 - El acumulador es del tipo $A \leq A \pm B$, donde B puede ser una constante, o una señal (o variable)
- XST reconoce los acumuladores hacia arriba, abajo o mixtos (incluso cuando los valores hacia arriba y abajo son distintos)

```
process (C, CLR)
begin
    if (CLR='1') then
        tmp <= "0000";
    elsif (C'event and C='1') then
        tmp <= tmp + D;
    end if;
end process;
```



Máquinas de estados

- XST puede inferir una FSM a partir de su descripción
 - Para ello es imprescindible que tenga reset, bien sea síncrono o asíncrono
 - En el informe de la síntesis se puede ver si la FSM se ha inferido correctamente

Found finite state machine <FSM_0> for signal <state>.

States	4	
Transitions	5	
Inputs	1	
Outputs	1	
Reset type	asynchronous	
Encoding	automatic	
State register	d flip-flops	

- La extracción de máquinas de estados se puede desactivar: hay que poner la opción *"FSM Encoding Algorithm"* a *"None"*



Extracción de multiplexores

- XST dispone de macros optimizadas para multiplexores
 - Usando los multiplexores de la cadena de acarreo, MUXCY
 - Empleando los F5MUX de las slices. Esta es la que proporciona los mejores resultados, puede mapear un MUX8:1 en un 2 slices con muy buen retardo

- Por ejemplo con este multiplexor de 8 a 1

```
O <= I(CONV_INTEGER(SEL));
```

- Los resultados son

```
# Multiplexers : 1
# 1-bit 8-to-1 multiplexer : 1
...
Device utilization summary:
-----
Selected Device : 3s50pq208-5
Number of Slices: 2 out of 768 0%
Number of 4 input LUTs: 4 out of 1536 0%
```



Multiplexores: Resultados

- Ejemplo 3 (mux8_1.vhd)
 - Implementar el multiplexor
 - Ver reporte de síntesis
 - FPGA Editor

29



Codificadores con prioridad: Ejemplo

- El siguiente trozo de código modela un típico codificador con prioridad:

```
code <= "000" when sel(0) = '1' else
      "001" when sel(1) = '1' else
      "010" when sel(2) = '1' else
      "011" when sel(3) = '1' else
      "100" when sel(4) = '1' else
      "101" when sel(5) = '1' else
      "110" when sel(6) = '1' else
      "111" when sel(7) = '1' else
      "000";
```

- La opción "*Priority Encoder Extraction*" fija si extraerán codificadores con prioridad

```
Macro Statistics :
# Priority Encoders           : 1
# 3-bit 1-of-9 priority encoder: 1
```

Registros de desplazamiento: SRL16

- XST es capaz de inferir registros de desplazamiento, y los implementa usando las primitivas SRL16 de Virtex

```
process (CLK)
begin
    if rising_edge(CLK) then
        tmp <= tmp(6 downto 0) & SI;
    end if;
end process;
SO <= tmp(7);
```


- El resultado es muy compacto

Number of Slices:	1 out of 768	0%
Number of Slice Flip Flops:	1 out of 1536	0%
Number of 4 input LUTs:	1 out of 1536	0%

- XST implementa el último bit del desplazador en el flip-flop del slice, para mejorar el clock-to-output (x3 típicamente)

Limitaciones de SRL16

 - El componente SRL16 se implementa en la LUT, y tiene una funcionalidad muy limitada



- No puede implementar ni resets, ni carga paralela... sólo permite como mucho un clock enable



Registros de desplazamiento: Sin SRL16

- Si se añade un reset asíncrono

```
process (clk,rst)
begin
    if rst='1' then
        tmp <= (others=>'0');
    elsif rising_edge(clk) then
        tmp <= tmp(6 downto 0) & SI;
    end if;
end process;
SO <= tmp(7);
```

- El área se incrementa muy apreciablemente

```
Number of Slices:          5 out of 768  0%
Number of Slice Flip Flops: 8 out of 1536 0%
```

- Conclusión: para optimizar los resultados, hay que escribir el código VHDL teniendo en cuenta la arquitectura de la FPGA



Registros de desplazamiento: Solución

- Una solución (parcial) es que el bitstream puede configurarse para que el registro se inicie con unos ciertos contenidos
- Se hace mediante el atributo INIT, sólo vale para la instanciación explícita del SRL16

```
attribute INIT : string;
attribute INIT of shifter : label is "FFFF";
```

```
begin
```

```
shifter: SRL16 port map(
    CLK => CLK,
    D => SI,
    Q => SO,
    A0 => '1',
    A1 => '1',
    A2 => '1',
    A3 => '0');
```



Decodificadores

- XST interpreta los decodificadores como los circuitos que pasan de binario a one-hot (o one-cold)

```
res <= "00000001" when sel = "000" else
      "00000010" when sel = "001" else
      "00000100" when sel = "010" else
      "00001000" when sel = "011" else
      "00010000" when sel = "100" else
      "00100000" when sel = "101" else
      "01000000" when sel = "110" else
      "10000000";
```

- En el log se comprueba que se ha extraído el decodificador:

```
Macro Statistics
# Decoders : 1
1-of-8 decoder : 1
```

- XST no infiere un decodificador si no se utiliza alguna de las posibles entradas, salvo que sean consecutivas y al del final del espacio de códigos



Desplazadores lógicos

- XST dispone también de macros optimizadas para las operaciones de desplazamiento (lógico o aritmético) y rotación
- Las infiere tanto si se utilizan los operadores de VHDL (sll, srl, rol, ror) como si se usa la concatenación
- Funcionan descripciones de este tipo:

```
use IEEE.numeric_std.all
...
with SEL select
    SO <= DI when "00",
    DI sll 1 when "01",
    DI sll 2 when "10",
    DI sll 3 when others;
```

- Desplazamientos del mismo tipos consecutivos. También funciona esta descripción más compacta:

```
SO <= DI sll TO_INTEGER(SEL);
```



Eliminación de registros equivalentes

- En este contador – muy mal resuelto – los registros q y count son similares:

```
process(clk)
    variable temp : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    if rising_edge(clk) then
        temp := count + 1;
        q <= temp;
        count <= temp;
    end if;
end process;
```

- Y por tanto uno de ellos es eliminado
Register <count> equivalent to <q> has been removed
Found 8-bit register for signal <q>.

- Hay veces que el problema no es tan evidente

```
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of state_type : type is "0000 1111 1010 0101";
```



Duplicación de registros: Ejemplo

- En este circuito la señal reg_input tiene un fanout enorme, y es por tanto una buena candidata para duplicación de registros


```
type data_array_t is array (255 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal data_array : data_array_t;
```

```
begin
```

```
    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            reg_input <= input;
            data_array(CONV_INTEGER(sel)) <= reg_input;
        end if;
    end process;
```

```
output1 <= data_array(CONV_INTEGER(sel + 1));
output2 <= data_array(CONV_INTEGER(sel + 2));
```

Duplicación de registros: Esquema

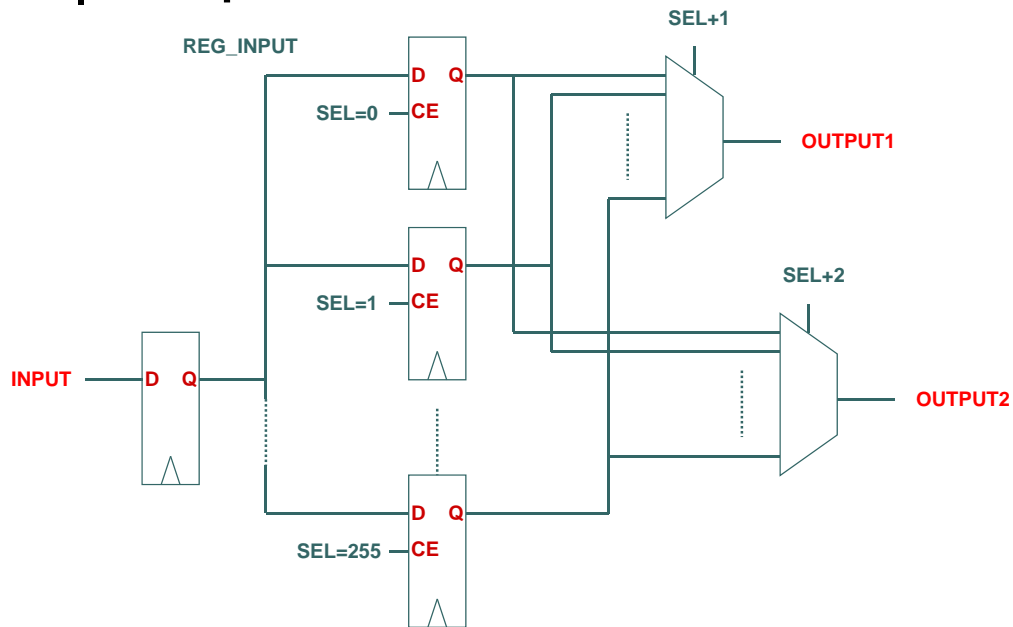


Duplicación de registros: Resultados (1)

- En efecto, el registro se ha duplicado
FlipFlop reg_input_7 has been replicated 1 time(s)
FlipFlop reg_input_0 has been replicated 1 time(s)
...
FlipFlop reg_input_5 has been replicated 1 time(s)
FlipFlop reg_input_6 has been replicated 1 time(s)
- Aunque el fanout ha resultado ser mucho menor de lo esperado, porque el circuito se ha implementado de una manera muy eficiente con dos memorias *distributed RAM*

Macro Statistics :

```
# RAM : 2
# 256x8-bit dual-port distributed RAM: 2
# Registers : 1
# 8-bit register : 1
# Adders/Subtractors : 2
# 7-bit adder : 1
# 8-bit adder : 1
```



Duplicación de registros: Resultados (2)

- El camino crítico con duplicación del registro queda así


```
FD:C->Q      16 0.626 0.995 reg_input_4_1 (reg_input_4_1)
RAM16X1D:D    0.401      Mram_data_array_ren_inst_ramx_207
-----
Total      2.022ns (1.027ns logic, 0.995ns route)
```

- Y al desactivar esta opción (o pasar a optimización en área)

```
FD:C->Q      32 0.626 1.321 reg_input_4 (reg_input_4) RAM16X1D:D    0.401
Mram_data_array_inst_ramx_65
-----
Total      2.348ns (1.027ns logic, 1.321ns route)
```

- Y si además se desactiva la extracción de RAM

```
FD:C->Q      256 0.626 1.409 reg_input_7 (reg_input_7) FDE:D          0.176
data_array_254_7
-----
Total      2.211ns (0.802ns logic, 1.409ns route)
```



Memorias en Spartan-3 (y Virtex-4)

- Distributed RAM (y ROM)
 - Construidas con las LUTs de los CLBs
 - 16x1 de doble puerto, uno de lectura/escritura y otro de lectura
 - 64x1, 32x1 y 16x1 de simple puerto
 - Lectura asíncrona, escritura síncrona
- BlockRAM
 - Bloques separados de la matriz de CLBs
 - 18Kbits, configurables desde 16384x1, hasta 512x32. También son posibles configuraciones desde 2048x9 hasta 512x36 (paridad)
 - Doble puerto (ambos de lectura/escritura)
 - Lectura y escritura síncronas
 - La temporización entre DI y DO puede ser lectura primero, escritura primero o sin cambios



Distributed RAM: Escritura Síncrona, Lectura Asíncrona

- Las memorias son matrices bidimensionales de datos

```
type ram_type is array (31 downto 0) of std_logic_vector (3 downto 0);  
signal RAM : ram_type;
```

- Al especificar escritura síncrona y lectura asíncrona se fuerza el uso de distributed RAM

```
process (clk)  
begin  
    if (clk'event and clk = '1') then  
        if (we = '1') then  
            RAM(conv_integer(a)) <= di;  
        end if;  
    end if;  
end process;  
do <= RAM(conv_integer(a));
```

- Resultado:

Found 32x4-bit single-port distributed RAM for signal <ram>



Lectura síncrona

- Primera posibilidad:


```
process (clk)  
begin  
    if (clk'event and clk = '1') then  
        if (we = '1') then  
            RAM(conv_integer(a)) <= di;  
        end if;  
        do <= RAM(conv_integer(a));  
    end if;  
end process;
```

- Al examinar los resultados se comprueba que se ha generado una BlockRAM con lectura primero:


Found 32x4-bit single-port block RAM for signal <RAM>.

mode	read-first		
aspect ratio	32-word x 4-bit		

 
Modos de funcionamiento de la BlockRAM: Escritura primero (WRITE-FIRST)



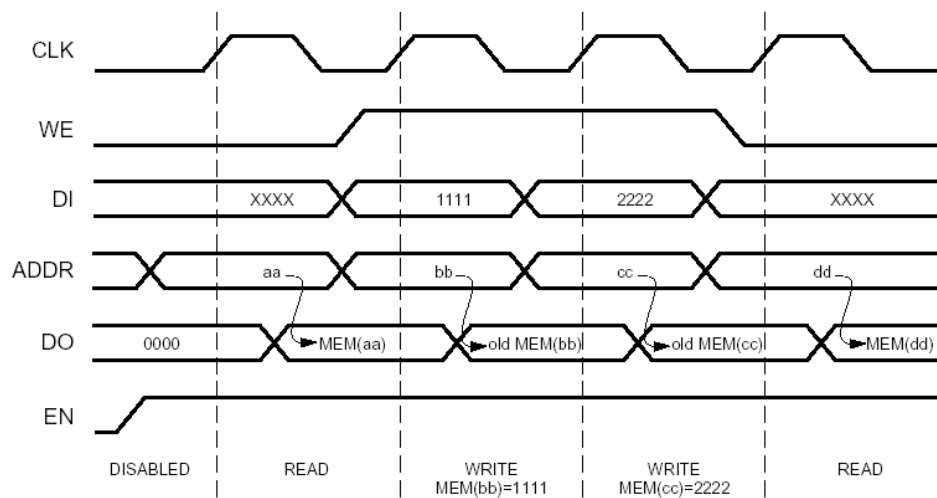Modos de funcionamiento de la BlockRAM: Lectura primero (READ-FIRST)



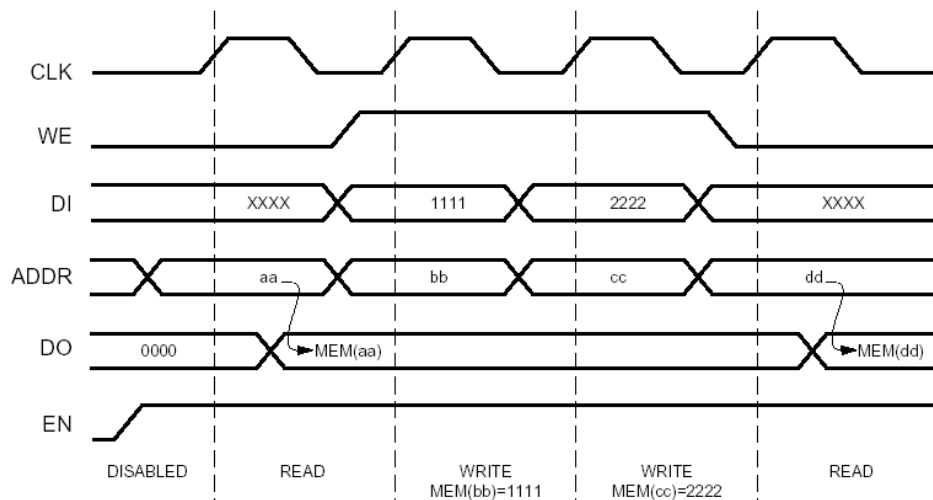Modos de funcionamiento de la BlockRAM: Modo sin cambio (NO-CHANGE)



Lectura síncrona con escritura primero

- Probando ahora esta alternativa

```

process (clk)
begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        if (we = '1') then
            RAM(conv_integer(a)) <= di;
            do <= di;
        else
            do <= RAM(conv_integer(a));
        end if;
    end if;
end process;

```

- Ahora la escritura tiene prioridad en la BlockRAM que se ha inferido:

Found 32x4-bit single-port block RAM for signal <RAM>.

mode	write-first		
aspect ratio	32-word x 4-bit		



Lectura síncrona con escritura primero (2)

- Otra alternativa es considerar que lo que se está registrando es la dirección de lectura:

```
type ram_type is array (31 downto 0) of std_logic_vector (3 downto 0);  
signal RAM : ram_type;  
signal read_a : std_logic_vector(4 downto 0);
```

```
begin
```

```
    process (clk)  
    begin  
        if (clk'event and clk = '1') then  
            if (we = '1') then  
                RAM(conv_integer(a)) <= di;  
            end if;  
            read_a <= a;  
        end if;  
    end process;  
  
    do <= RAM(conv_integer(read_a));
```



Lectura síncrona con modo sin cambio

- Para el modo sin cambio se puede usar esta alternativa

```
process (clk)  
begin  
    if (clk'event and clk = '1') then  
        if (we = '1') then  
            RAM(conv_integer(a)) <= di;  
        else  
            do <= RAM(conv_integer(a));  
        end if;  
    end if;  
end process;
```

- En efecto:

```
Found 32x4-bit single-port block RAM for signal <RAM>.  
----- | mode | no-change  
| | aspect ratio | 32-word x 4-bit | |
```



Evitar la inferencia de BlockRAM

- La restricción (*constraint*) `ram_style` permite especificar el tipo de memoria que se inferirá.
- Se puede especificar globalmente, o como un atributo de la señal que modela la matriz de la memoria

```
type ram_type is array (31 downto 0) of std_logic_vector (3 downto 0);
signal RAM : ram_type;
```

```
attribute ram_style : string;
attribute ram_style of RAM : signal is "distributed";
```

- De esta manera se evita la inferencia de BlockRAM en el ejemplo anterior:

```
Found 32x4-bit single-port block RAM for signal <ram>.
...
Cell Usage
# RAMS                : 8
# RAM16X1D            : 8
```



ROMs

- Se pueden inferir de un *if* o un *case*:

```
process (a)
begin
    case a is
        when "0000" => do <= "0101";
        when "0001" => do <= "1010";
        when "0010" => do <= "0000";
        ...
        when "1110" => do <= "0101";
        when "1111" => do <= "1111";
        when others => do <= "XXXX";
    end case;
end process;
```

- El resultado es:

```
Macro Statistics
# ROMs                : 1
16x4-bit ROM          : 1
```



ROMs: Alternativa más sencilla

- o Una alternativa más compacta es modelar la ROM como una constante bidimensional:

architecture Behavioral of rominfr2 is

```
type ROM_TYPE is array(15 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);  
constant ROM : rom_type := (x"1", x"A", x"0", x"3",  
                             x"5", x"E", x"0", x"F",  
                             x"0", x"2", x"7", x"8",  
                             x"C", x"3", x"1", x"0");
```

begin

```
do <= ROM(conv_integer(a));
```

end Behavioral;

En el fondo este modelo es el que más se aproxima a la implementación física de la memoria ROM



Doble puerto

- o La inferencia de la memoria de doble puerto sigue el mismo esquema que los ejemplos anteriores:

```
process (clk)  
begin  
    if (clk'event and clk = '1') then  
        if (we = '1') then  
            RAM(conv_integer(a)) <= di;  
        end if;  
        read_a <= a;  
        read_dpra <= dpra;  
    end if;  
end process;  
  
spo <= RAM(conv_integer(read_a));  
dpo <= RAM(conv_integer(read_dpra));
```

- o Hay que tener en cuenta las mismas limitaciones que antes con respecto al tipo de memoria que se quiere inferir (lectura asíncrona, prioridad de la lectura...)



Instanciando memorias

- Las memorias, a parte de inferirse, se pueden instanciar:

```
library unisim;  
use unisim.vcomponents.all;  
...  
ram_256_x_16: RAMB4_S16  
port map( DI => "0000000000000000",  
          EN => '1',  
          WE => '0',  
          RST => '0',  
          CLK => clk,  
          ADDR => address,  
          DO => instruction(15 downto 0));
```

- La declaración del componente se puede obtener del paquete **vcomponents** de la librería **unisim**
- Tema importante: Inicio de los contenidos de la memoria, tanto para la FPGA como simulación



Diseño para Síntesis

Sergio López Buedo, Elías Todorovich

Septiembre 2012

etodorov@exa.unicen.edu.ar

